 


## Arquitectura de Computadoras 2015


### Práctico N° 1

Para todos los ejercicios se pide que respeten los nombres de las entidades, entradas y salidas. Representación de datos siempre en *std\_logic* o *std\_logic\_vector*. Internamente, se les da la libertad para que utilicen el diseño que consideren más adecuado siempre y cuando la salida sea la esperada.

Ejercicio 1) Diseñe un sumador de 32 *bits* en VHDL según el diagrama.




 Ejercicio 2) Diseñe un *flipflop* con *reset* asíncrono de 32 *bits* en VHDL según el diagrama.




Investigue como puede escribir código genérico en VHDL, utilícelo para generalizar su diseño para registros de *N bits*. (ej.  $N=1$ ,  $N=5$ ,  $N=32$ ,...).

 Ejercicio 3) Diseñe un multiplexor de dos entradas de 32 *bits* según el diagrama.



[Recuerde el funcionamiento del multiplexor: Si  $s = 0 \Rightarrow y = d0$ ; si  $s = 1 \Rightarrow y = d1$ .]

 
Ejercicio 4) Diseñe un desplazador de 2 *bits* a izquierda (entrada y salida de 32 *bits*) según el diagrama.



Ejercicio 5) Diseñe un módulo que tome un vector de 16 *bits* y lo convierta en un vector de 32 *bits*. Los primeros 16 *bits* del nuevo vector deben completarse con '1' o '0' dependiendo del valor del bit más significativo del vector original. Respete In/Out según el diagrama.



 Ejercicio 6) Diseñe una ALU según el diagrama y la tabla.



<i>alucontrol</i>	<i>result</i>
000	a and b
001	a or b
010	a + b
011	Sin uso
100	a and not(b)
101	a or not(b)
110	a - b
111	slt

Notas:

- *zero* = 1, cuando *result* = 0.
- Slt (*set less than*): si  $a < b$ , *result* = 1 cc, *result* = 0.

Ejercicio 7) Diseñe una memoria ROM que pueda direccionar 64 palabras de 32 bits según el diagrama.

